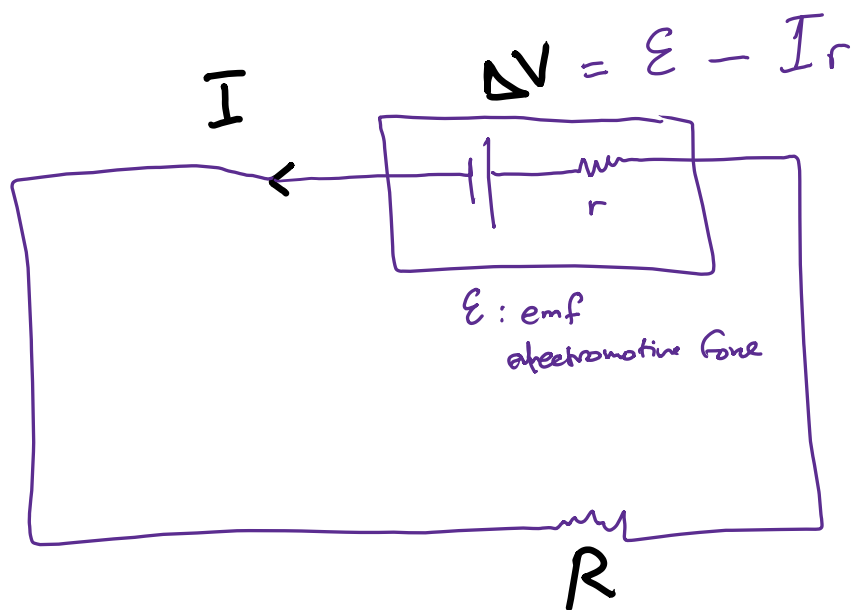


Chapter 28:




$$I = \frac{\Delta V}{R}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}$$

$$P_{\text{bat}} = I \mathcal{E} = I^2 r + I^2 R$$

Resistors in Series

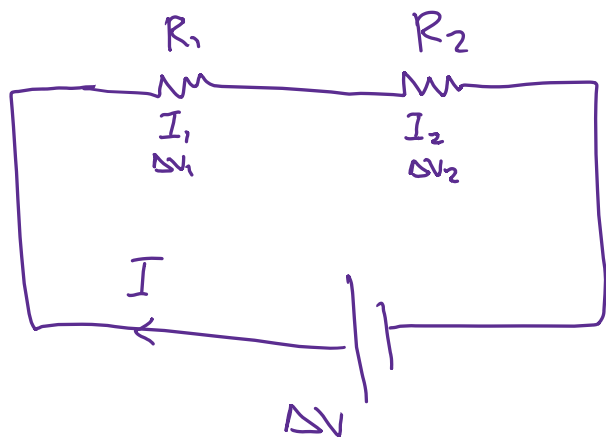


$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$$

$$I = I_1 = I_2$$

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2$$

$$\Delta V_1 = I_1 R_1 \quad \Delta V_2 = I_2 R_2$$

Resistors in Parallel

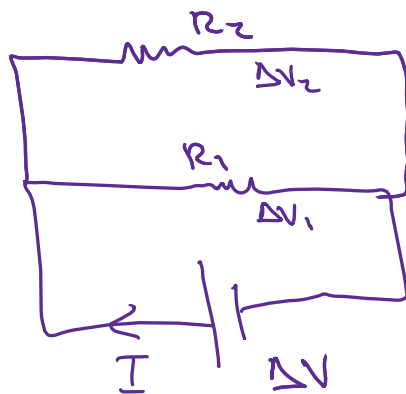


$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\Delta V = \Delta V_1 = \Delta V_2$$

$$I = I_1 + I_2$$
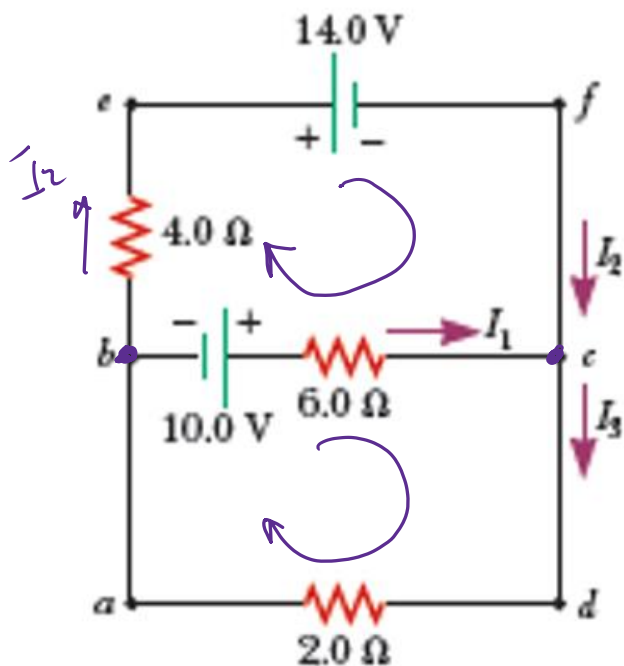
$$I_1 = \Delta V_1 / R_1 \quad I_2 = \Delta V_2 / R_2$$



KVL KCL

$$I_1 + I_2 = I_3 \quad \text{--- ①}$$

$$-14 + 6I_1 - 10 - 4I_2 = 0 \quad \text{--- ②}$$

$$10 - 6I_1 - 2I_3 = 0$$


$$10 - 6I_1 - 2(I_1 + I_2) = 0$$

$$\begin{cases} (x-2) & 10 - 8I_1 - 2I_2 = 0 \\ & -24 + 6I_1 - 4I_2 = 0 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} -20 + 16I_1 + 4I_2 = 0 \end{cases}$$

$$-4 + 22I_1 = 0 \Rightarrow I_1 = 2 \quad I_2 = -3$$

$$I_3 = -1$$

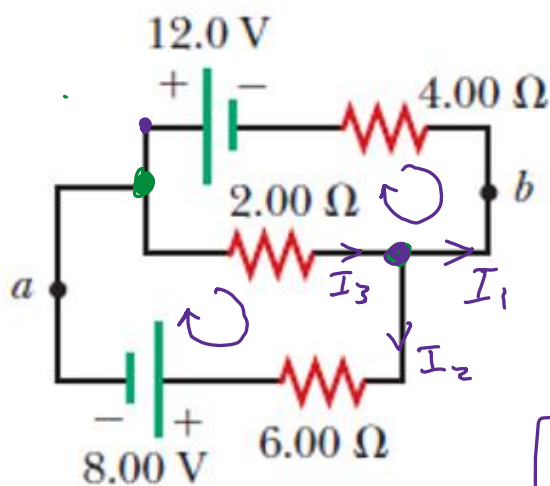

$$I_2 = I_3 - I_1$$

$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$-12 + 4I_1 + 2I_3 = 0$$

$$-6I_2 - 8 - 2I_3 = 0$$

$$-6(I_3 - I_1) - 8 - 2I_3 = 0$$

$$(x-2) - 8I_3 + 6I_1 - 8 = 0$$

$$(x3) 2I_3 + 4I_1 - 12 = 0$$

$$16I_3 - 12I_1 + 16 = 0$$

$$6I_3 + 12I_1 - 36 = 0$$

$$22I_3 - 20 = 0 \Rightarrow I_3 = \frac{20}{22}$$

$$= 0.91 \text{ A}$$


Charging:

$$q(t) = \frac{Q_{\max}}{C\epsilon} \left(1 - e^{-t/RC} \right)$$

$T = RC$ time constant

$$i(t) = \left(\frac{\epsilon}{R} \right) e^{-t/RC}$$

\downarrow
 I_{\max}

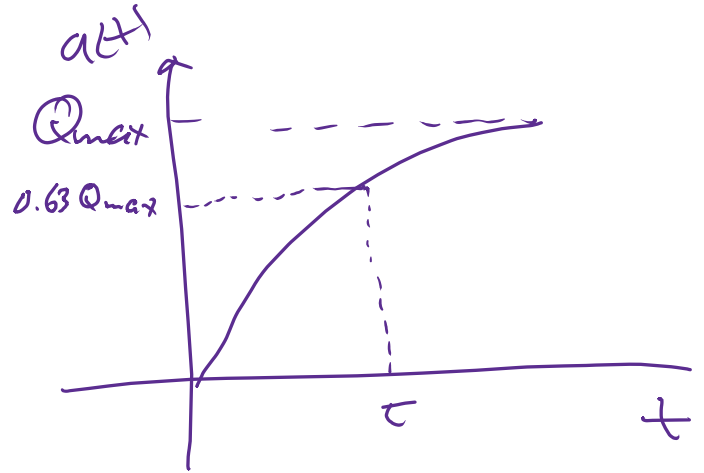

Discharging:

$$q(t) = Q_i e^{-t/RC}$$

$$i(t) = -\frac{Q_i}{RC} e^{-t/RC}$$

