

R	L	Z_{Theo}	V_{in}	F(MHz)	T_{sec}	I_{osc}	V_R	V_L	$V-V_R$	$V-V_L$
300 Ω	300 mH	1×10^{-3} S	5	1000	1 ms		24.9			

Time / Div = 1.003 ms
Volts / Div = 20-36 V

$$\Delta V_{R_{ind}} = I_{peak} \sin(\omega t)$$

$$\Delta V_{R_{ind}} = I_{peak} \cos(\omega t) \text{ or } I_{peak} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$V_{in} = \text{Current} \times Z_{impedance}$$

$$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$